

LM317

$$V_{OUT1} = 2V + 0.01 \times 18 = 2.18V$$

$$V_{OUT2} = 2.18 + 0.1 = 2.28V$$

$$V_{OUT3} = V_{OUT2} = 2.28V$$

$$V_o = V_{ref} \times \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + (I_{adj.} \times R_2)$$

$$V_o = 2.18V$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{V_o}{V_{ref}} - 1 = \frac{2.18}{1.25} - 1 = 0.744$$

$$\underline{R_2 = 240\Omega}$$

$$\underline{R_7 = 178.56\Omega}$$

$$V_o = 2.18V$$

$$I_F = 20mA$$

$$V_F = 2V$$

$$V_{OUT} = V_F + I_F \times R_T$$

$$R_T = (2.18 - 2) / 0.02 \\ = 9\Omega$$

LS LTST - C191

$$\cancel{I_F = 30mA} \quad I_F = 20mA \quad V_F = 2V$$

$$\cancel{R_8} \quad V_F + I_F \times R_8 = V_0$$

$$R_8 = \underline{\underline{\cancel{12} (V_0 - V_F) / I_F = (2.28 - 2) / 0.02 = 14 \Omega}}$$

MIC5371

$$V_o = 2.28V$$

~~$$I_{adj} = 150\mu A \quad 0.01\mu A$$~~

~~$$I_{adj} = 150\mu A$$~~

$$V_{ref} = 1V$$

$$V_o = V_{ref} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{V_o}{V_{ref}} - 1 = 1.28 = \frac{R_5}{R_6}$$

$$\text{if } R_6 = 100k\Omega, \quad R_5 = 128k\Omega$$